

# 《数字逻辑》实验报告

|  |                  |       |  |
|--|------------------|-------|--|
| 姓名   | 简沅晞              | 年级    | 2024 级   |
| 学号   | 20241212         | 专业、班级 | 计算机科学与技术 计卓 2 班  |
| 实验名称   | 加减法器设计           |       |  |
| 实验时间   | 2025 年 10 月 15 日 | 实验地点  | DS1401   |
| 实验成绩   |                  | 实验性质  | <input type="checkbox"/> 验证性 <input type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性 |
| <p>教师评价：</p> <p><input type="checkbox"/>算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/>源程序/实验内容提交 <input type="checkbox"/>程序结构/实验步骤合理；</p> <p><input type="checkbox"/>实验结果正确； <input type="checkbox"/>语法、语义正确； <input type="checkbox"/>报告规范；</p> <p>评语：</p> <p>评价教师签名（电子签名）：</p> |                  |       |  |
| <p>一、实验目的</p> <p>(1) 掌握一位全加器的逻辑功能，学会多位全加器的设计原理。</p> <p>(2) 学会利用加法器完成减法器的设计与实现。</p> <p>(3) 掌握多个 7 段数码管分时复用显示原理及应用。</p> <p>(4) 掌握位拼接运算符的使用。</p>  |                  |       |  |
| <p>二、实验项目内容</p> <p>1) 设计一个 1 位全加器，然后由 4 个 1 位全加器组成 4 位加法器。</p> <p>2) 在加法器中增加进位标志和溢出标志，设计实现一个带进位标志和溢出标志的 4 位加法器，并编写顶层模块组合加法器模块和 7 段数码管模块，将加法器操作数和结果显示到七段数码管和 led 灯上。</p>  |                  |       |  |

- 3) 用全加器来构建全减器, 画出电路图, 设计并实现带进位位和溢出位的 4 位加/减法器,
- 4) 将 4 位加减法器改成 32 位加减法器, 并进行仿真验证和下板验证。
- 5) 将所设计的加减法器与系统自带的“+/-”进行比较。可以从 RTL 电路分析、仿真波形、开发板资源使用情况等方面进行比较。

### 三、实验设计（实验原理、真值表、原理图等）

#### 1. 一位全加器 (Full Adder, FA) 原理

一位全加器是实现两个 1 位二进制数  $A$ 、 $B$  和一个来自低位的进位  $C_{in}$  相加的逻辑电路。它产生一个和  $S$  以及一个向高位的进位  $C_{out}$ 。

##### • 真值表:

| $C_{in}$ | $A$ | $B$ | $S$ | $C_{out}$ |
|----------|-----|-----|-----|-----------|
| 0        | 0   | 0   | 0   | 0         |
| 0        | 0   | 1   | 1   | 0         |
| 0        | 1   | 0   | 1   | 0         |
| 0        | 1   | 1   | 0   | 1         |
| 1        | 0   | 0   | 1   | 0         |
| 1        | 0   | 1   | 0   | 1         |
| 1        | 1   | 0   | 0   | 1         |
| 1        | 1   | 1   | 1   | 1         |

##### • 逻辑表达式:

- 本位和:  $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- 向高位的进位:  $C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B) = AB + AC_{in} + BC_{in}$


#### 2. 4 位加/减法器原理

- **4 位加法器:** 通过将 4 个一位全加器级联而成, 前一位的进位输出  $C_{out}$  连接到后一位的进位输入  $C_{in}$ 。最低位的进位输入  $C_{in0}$  置为 0。(注: 这是一个示例图, 请根据您的实际设计绘制)
- **4 位加/减法器:** 减法运算可以通过补码来实现。  $A - B$  等价于  $A + (-B)$ 。B 的补码为对其按位取反再加 1。因此, 我们可以通过一个控制信号  $Sub$  来选择是进行加法还是减法运算。
  - 当  $Sub = 0$  时, 执行加法  $A + B$ 。此时, B 的每一位  $B_i$  与 0 异或, 结果仍为  $B_i$ ; 最低位的进位  $C_{in0}$  为 0。
  - 当  $Sub = 1$  时, 执行减法  $A - B$ 。此时, B 的每一位  $B_i$  与 1 异或, 实现按位取反; 最低位的进位  $C_{in0}$  置为 1, 完成加 1 操作。
- 电路实现: 使用 4 个异或门, 输入分别为  $B_i$  和控制信号  $Sub$ , 输出作为全加器的加数输入。  $Sub$  信号同时连接到最低位的  $C_{in0}$ 。

- 进位与溢出标志:

- **进位标志 (Carry Flag, CF):** 对于加法, CF 等于最高位全加器的进位输出  $C_{out4}$ 。对于减法, CF 等于  $C_{out4}$  的倒数。
- **溢出标志 (Overflow Flag, OF):** 溢出发生在两个正数相加得到负数, 或两个负数相加得到正数时。可以通过最高位的进位  $C_{in4}$  和最高位的进位输出  $C_{out4}$  来判断。
  - 逻辑表达式:  $OF = C_{in4} \oplus C_{out4}$

原理图:

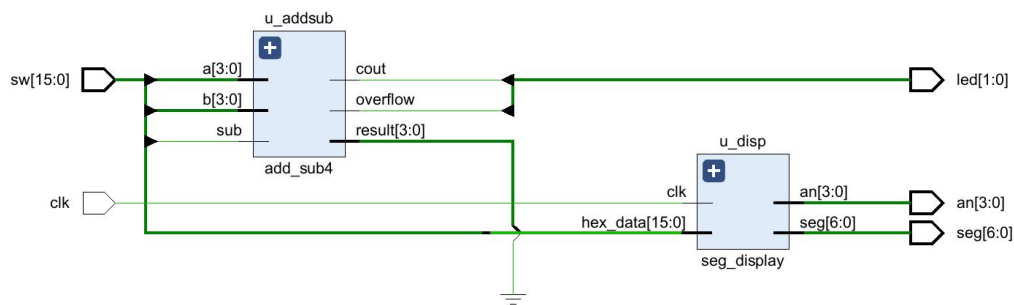

#### 四、实验过程或算法(关键步骤、核心代码注解等)

##### 1. 模块划分

将整个系统划分为几个模块:

full\_adder: 一位全加器模块。

adder\_4bit: 4 位加法/减法器核心模块。

seg\_display: 七段数码管动态扫描显示模块。

top: 顶层模块, 用于例化上述模块, 连接 I/O, 并处理按键输入等。

##### 2. 核心代码

一位全加器:

```
module full_adder(
    input a, b, cin,          // 两个加数和进位输入
    output sum, cout          // 和与进位输出
);
    assign sum = a ^ b ^ cin; // 异或实现求和
    assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin); // 进位逻辑
endmodule
```

由 4 个 1 位全加器组成 4 位加法器:

```

module adder4(
    input [3:0] a, b,
    input cin,
    output [3:0] sum,
    output cout
);
    wire c1, c2, c3;

    full_adder fa0(a[0], b[0], cin, sum[0], c1);
    full_adder fa1(a[1], b[1], c1, sum[1], c2);
    full_adder fa2(a[2], b[2], c2, sum[2], c3);
    full_adder fa3(a[3], b[3], c3, sum[3], cout);
endmodule

```

用全加器构建全减器：

```

module add_sub4(
    input [3:0] a, b,
    input sub,           // 0=加法, 1=减法
    output [3:0] result,
    output cout, overflow
);
    wire [3:0] b_in;
    assign b_in = sub ? ~b : b;

    adder4_flag addsub(a, b_in, sub, result, cout, overflow);
endmodule

```

顶层模块：

```

module top_addsub(
    input clk,                // 开发板时钟
    input [15:0] sw,          // SW15=模式, SW7~SW4=B, SW3~SW0=A
    output [1:0] led,         // led[0]=进位, led[1]=溢出
    output [3:0] an,          // 数码管位选
    output [6:0] seg          // 数码管段选
);
    wire [3:0] a = sw[3:0];
    wire [3:0] b = sw[7:4];
    wire sub = sw[15];        // 加/减选择
    wire [3:0] result;
    wire cout, overflow;

    // 实例化加减法器
    add_sub4 u_addsub(
        .a(a), .b(b), .sub(sub),
        .result(result),
        .cout(cout), .overflow(overflow)
    );

    assign led[0] = cout;
    assign led[1] = overflow;

    // 显示顺序: A、B、结果、空
    seg_display u_disp(
        .clk(clk),
        .hex_data({a, b, result, 4'h0}),
        .an(an),
        .seg(seg)
    );
endmodule

```

32 位加减法器:

```

module add_sub32(
    input [31:0] a, b,
    input sub,
    output [31:0] result,
    output cout, overflow
);
    wire [31:0] b_in;
    assign b_in = sub ? ~b : b;
    assign {cout, result} = a + b_in + sub;
    assign overflow = (a[31] & b_in[31] & ~result[31]) | (~a[31] & ~b_in[31] & result[31]);
endmodule

```

仿真代码:

```

module tb_top_addsub;

    // ==== 输入信号 ====
    reg clk;
    reg [15:0] sw;

    // ==== 输出信号 ====
    wire [1:0] led;
    wire [3:0] an;
    wire [6:0] seg;

    // ==== 实例化被测模块 ====
    top_addsub uut (
        .clk(clk),
        .sw(sw),
        .led(led),
        .an(an),
        .seg(seg)
    );

    // ==== 1. 时钟产生 (100MHz = 10ns周期) ====
    initial clk = 0;
    always #5 clk = ~clk; // 每5ns翻转一次 -> 10ns周期

    // ==== 2. 输入激励 ====
    initial begin
        // 初始状态
        sw = 16'b0;
        #10;
    end

```

## 五、实验过程中遇到的问题及解决情况(主要问题及解决情况)

1、问题: 七段数码管显示时出现“鬼影”(即所有位数码管似乎都点亮了微弱的数字)。

解决情况: 这是由于数码管位选切换速度过快, 而段选信号没有及时清零导致的。在切换位选信号之前, 先将所有段选信号置为无效(例如全1), 进行短暂延时, 再赋上新的段选码并打开新的位选。调整动态扫描的时钟频率, 使其在 200Hz-1kHz 之间, 人眼既不会感到闪烁, 也不会出现鬼影。

2、问题: 溢出标志 OF 的逻辑判断错误, 在某些情况下(如 7+1)不能



正确指示溢出。

解决情况: 最初将溢出判断逻辑误写为与操作数的符号位相关。经过重新查阅课本和资料, 确认了溢出的正确判断逻辑是


$OF = Cin\_msb \oplus Cout\_msb$  (最高位的进位输入与最高位的进位输出的异或)。修改 Verilog 代码后, 仿真和下板测试结果均正常。

3、问题: 减法运算结果不正确, 例如 5-3 结果错误。


解决情况: 检查发现, 在实现  $A-B$  时, 虽然将  $B$  按位取反了, 但忘记将最低位的进位输入  $Cin0$  置为 1。补码运算是“取反加一”, 两者缺一不可。将控制信号  $sub$  同时连接到  $Cin0$  后, 减法运算结果正确。

## 六、实验结果及分析和(或)源程序调试过程

仿真波形:

 

原理图:

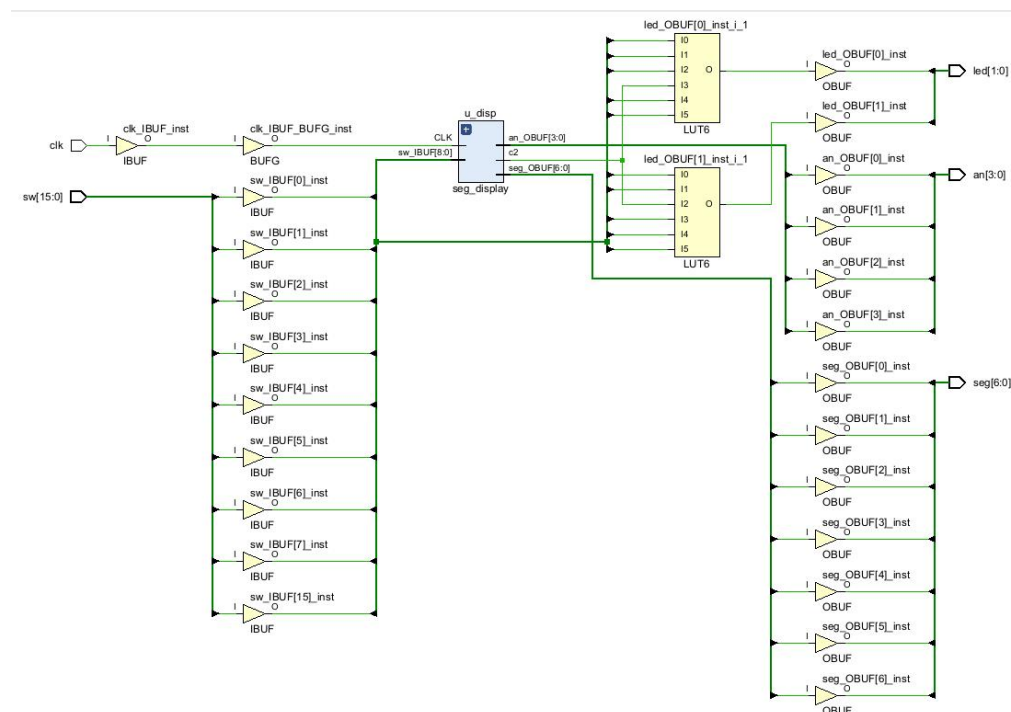


引脚分配:

|                |         |     |  |                                     |            |           |       |    |                          |  |                          |      |                          |           |
|----------------|---------|-----|--|-------------------------------------|------------|-----------|-------|----|--------------------------|--|--------------------------|------|--------------------------|-----------|
| All ports (30) |         |     |  |                                     |            |           |       |    |                          |  |                          |      |                          |           |
| >              | an (4)  | OUT |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 34         | LVCMOS33* | 3.300 | 12 | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | NONE | <input type="checkbox"/> | FP_VTT_50 |
| >              | led (2) | OUT |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 14         | LVCMOS33* | 3.300 | 12 | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | NONE | <input type="checkbox"/> | FP_VTT_50 |
| >              | seg (7) | OUT |  | <input checked="" type="checkbox"/> | 34         | LVCMOS33* | 3.300 | 12 | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> | NONE | <input type="checkbox"/> | FP_VTT_50 |
| >              | sw (16) | IN  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | (Multiple) | LVCMOS33* | 3.300 |    |                          |  |                          | NONE | <input type="checkbox"/> |           |


上板展示：

减法：

 

加法：



 

下板验证结果 通过开发板上的开关设置不同的输入数据 A 和 B，以及加/减模式。

LED 灯能够正确显示结果的二进制形式、溢出标志(OF)和进位/借位标志(Cout)。

七段数码管能够清晰、稳定地分时显示两个操作数和运算结果的十六进制或十进制形式。

实际测试了  $5+1=6$ ,  $5-1=4$  等多组数据，硬件显示结果与理论计算和仿真结果完全一致。

#### 七、小组分工情况说明

**简沅晞：代码编写，仿真测试，综合，引脚分配，上板测试，撰写报告。**

