

2 选 1 多路选择器——IP 核的封装与调用

实验目的

- (1) 学会设计 1 位数据的 2 选 1 多路选择器。
- (2) 学会调用 IP 核的方法和通过 Block Design 设计电路的方法。
- (3) 学会查看 RTL 分析、时序仿真方法。

实验内容

- 1) 调用实验一封装的 IP 核，用 Block Design 设计一个一位的 2 选 1 多路选择器；
- 2) 用 verilog HDL 语言编写一个一位的 2 选 1 多路选择器；

当选择开关 $s = 0$ 时，电路的输出值 c 就是 a ；当选择开关 $s = 1$ 时，电路的输出值 c 就是 b 。

1 位 2 选 1 多路选择器真值表如下：

输入			输出
a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

实验步骤


本次实验利用 3 种方法实现 2 选 1 多路选择器，分别是：Block Design, 用 Verilog 语言的结构化描述设计，用 Verilog 语言的行为描述设计。具体步骤如下。

一、Block Design


- 1、根据 1 位 2 选 1 多路选择器的功能画出电路图。
- 2、打开 vivado 开发环境，新建工程 shiyan2-1，得到空白的 Vivado 工程界面（注意：工程名称、路径不能含中文或特殊字符，N4 板卡型号为 XC7A100TCSG324-1, B3 板卡型号为 xc7a35tcpg236-1）。

3、导入 IP 核

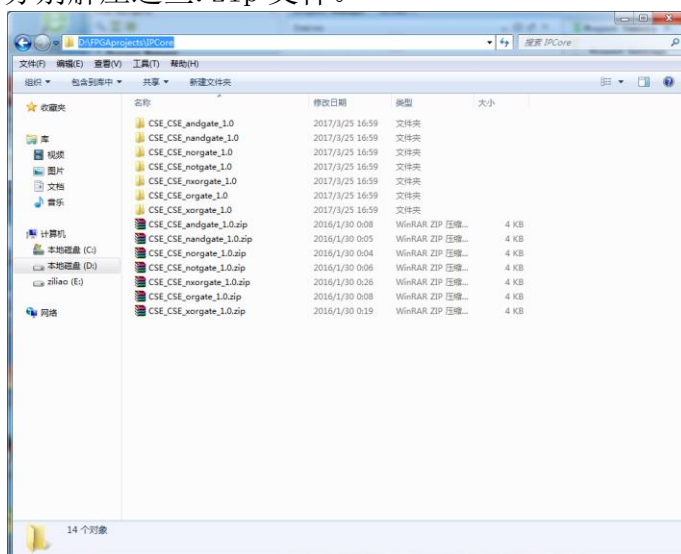
- 1) 创建 D:\FPGAprojects\IPCore 文件夹，将实验一中设计与封装的相关门电路的 IP 核文件 (.zip 文件) 全部拷贝到这个文件夹下并分别解压这些 .zip 文件。



 - 2) 在界面左侧的 Project Manager 中点击 Project Settings，打开 Project Settings 对话框，并转到 IP 项上。点击添加按钮，如图添加 IP 核路径 D:\FPGAprojects\IPCore。点击 Apply，然后点击 OK。




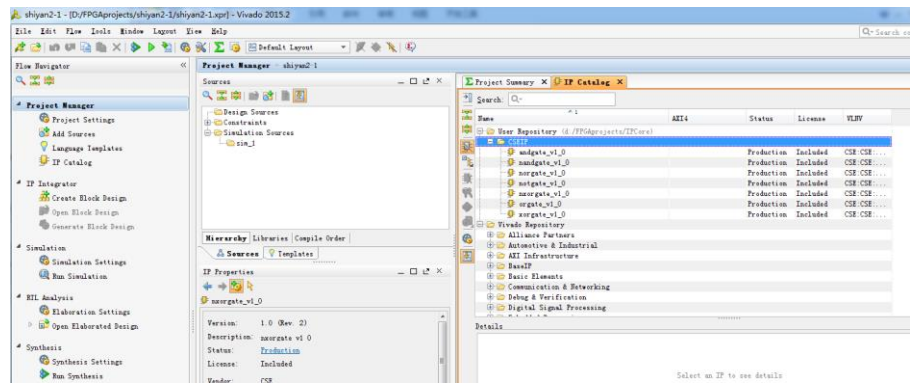- 3) 点击 Project Manager 下的 IP Catalog，我们会看到如图所示的界面中，IP Catalog 中已经有了我们的 7 个 IP 核。




4、创建 bd 设计文件

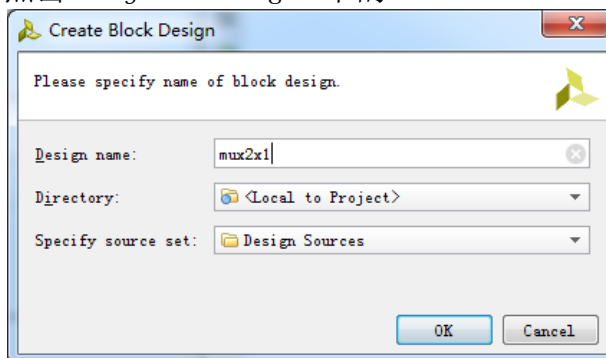1) 点击 Project Manager 下的 Create Block Design。




现在得到 如下界面：

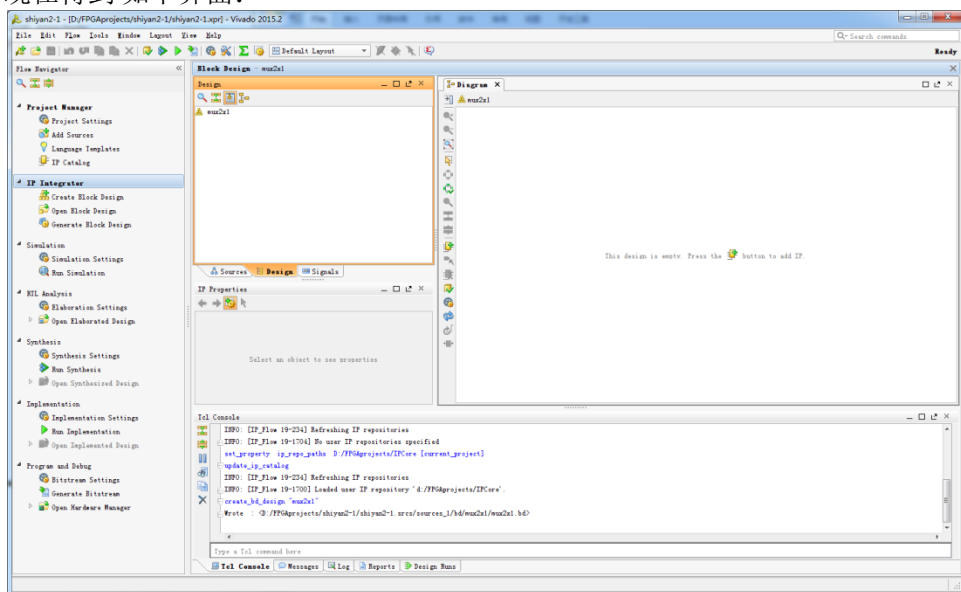


2) 放置电路


①点击 Project Manager 下的 IP Catalog，在如图所示的窗口中双击 andgate_v1_0（图中高亮部分）。

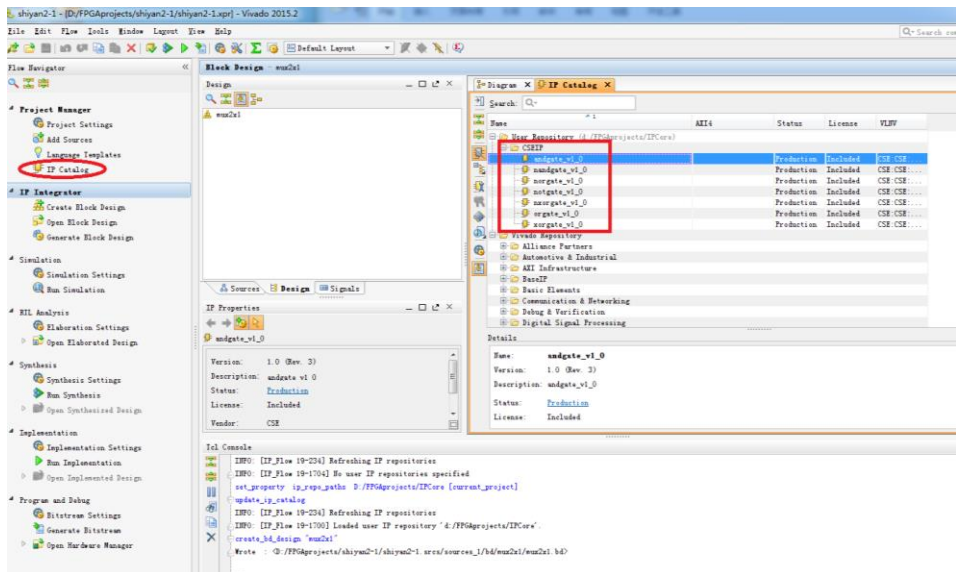

 
②在出现的如图 2-57 所示的对话框中选择 Add IP to Block Design。




③此时界面上出现了所选择的 IP 核心，如图所示。

 

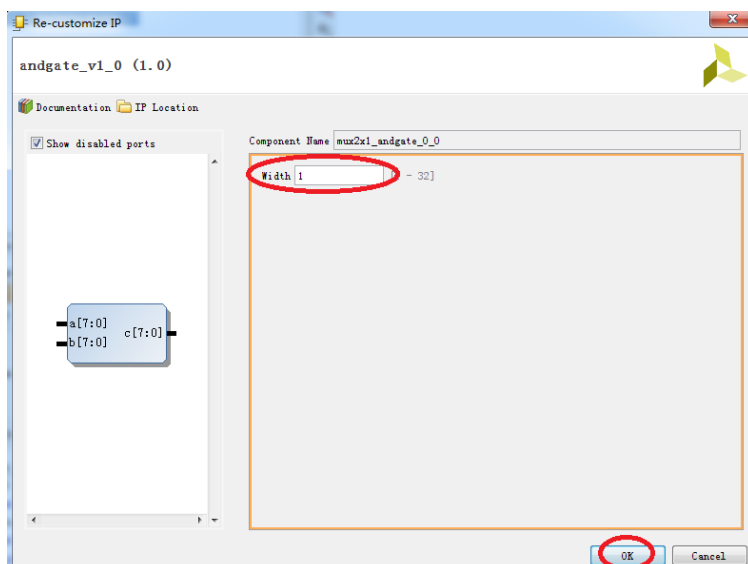④双击图中的 andgate_0 器件，按照图中设置数据宽度为 1，然后点击 OK。




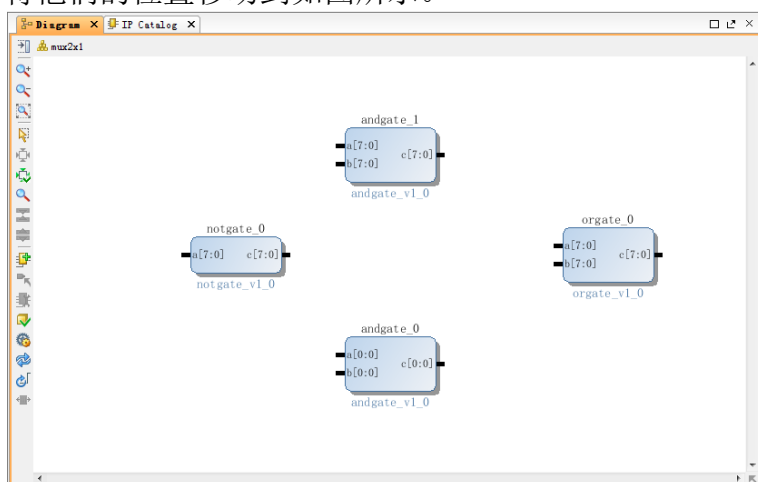⑤这样我们就放置好了一个与门，按照这个方法再放置另一个与门，一个或门和一个非门，并设置好他们的数据宽度都是 1。放置好后，将他们的位置移动到如图所示。




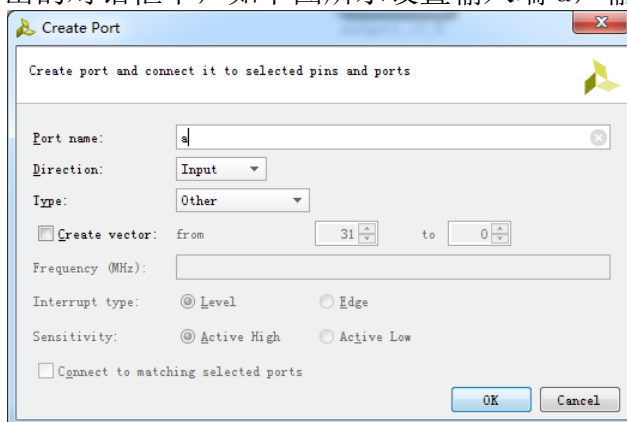3) 放置输入输出端口

①在空白处右键点击，在弹出的菜单中选择 Create Port...。在弹出的对话框中，如下图所示设置输入端 a ，输入端 a 即被添加。




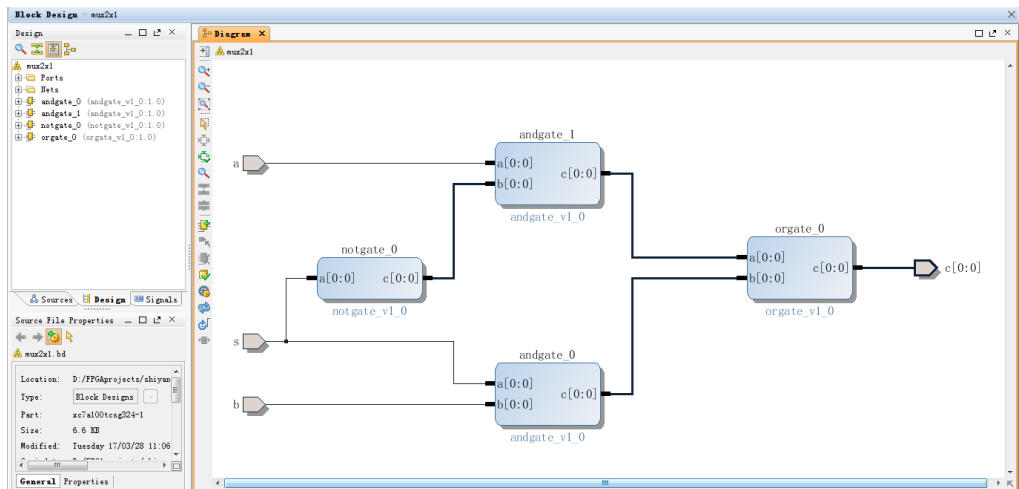②按照上述方法再添加输入端 b ，输入端 s 和输出端 c 。并按照下图所示连接好电路。



 4) 创建 HDL wrapper

连接好电路后需对 Block Design 进行打包，创建 HDL wrapper, 生成一个完整的电路设计。如下图所示。



5、仿真验证


参考实验一的方法，建立仿真文件并进行行为仿真。

```


module mux2x1_sim ();
// input
reg a=0;
reg b=1;
reg s=0;
//output
wire c;
mux2x1 u(.a(a), .b(b), .s(s), .c(c));
initial begin
# 200 s=1;
end
endmodule

```

点击导航栏里的行为仿真

 


观察仿真结果

 


仿真结果显示，开关 $s = 0$ 时，电路的输出值 c 就是 a ，当开关 $s = 1$ 时，电路的输出值 c 就是 b ，设计正确。

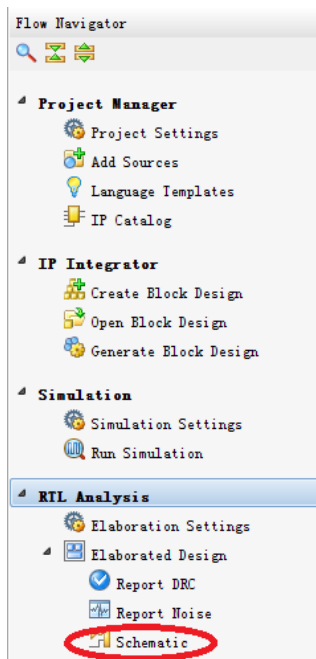6、RTL 分析


在导航栏里点击 RTL Analysis 下的 Elaborated Design 中的 Schematic。



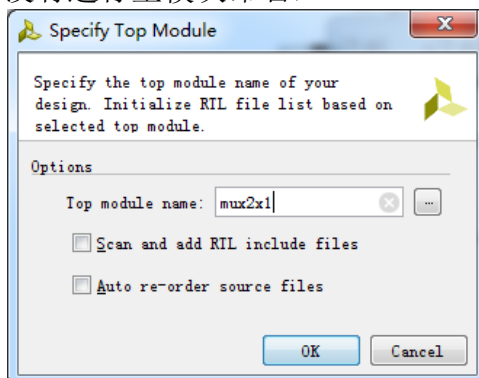
在弹出的对话框中输入主模块名字（因为在之前的 Block Design 中没有进行主模块命名）。




随后便出现如下电路，与 Block Design 设计的电路吻合。

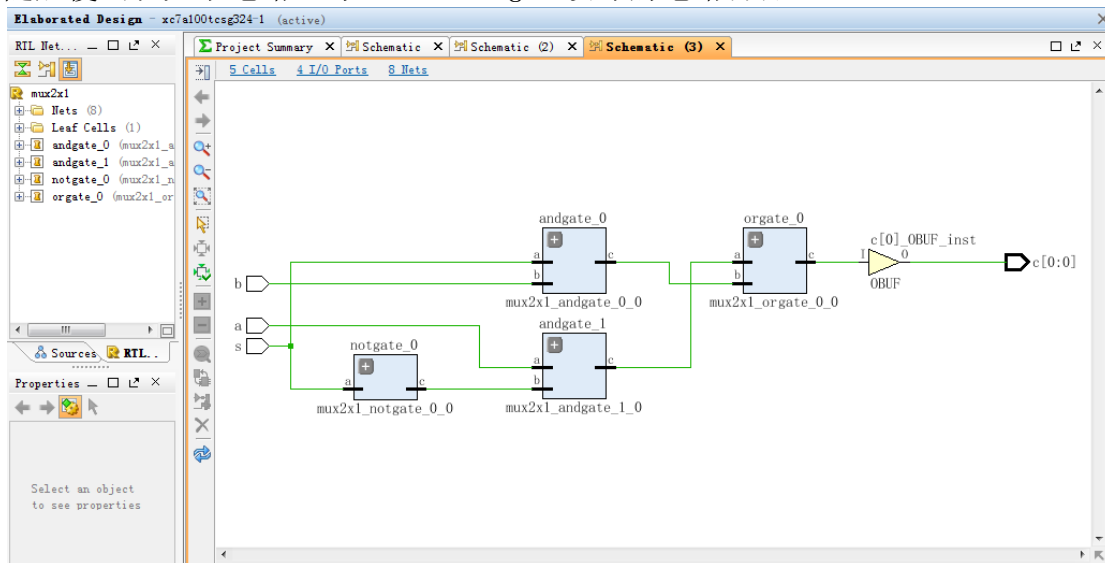

- 7、综合，然后进行时序仿真，观察结果
点击导航栏里的时序仿真

 


观察结果

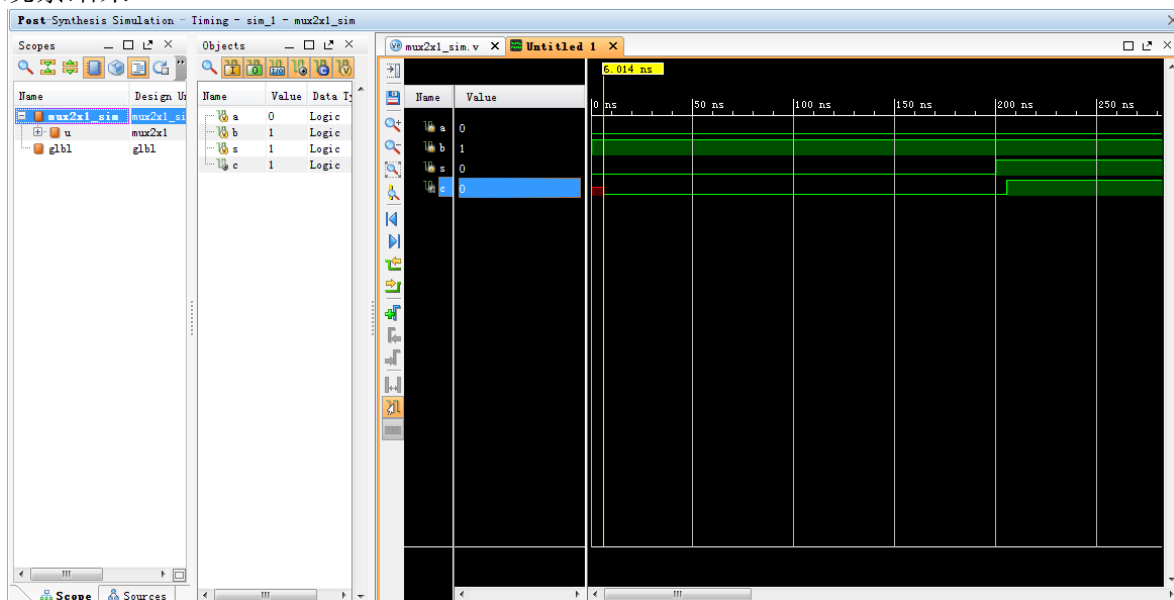

- 8、实现、管脚分配、下载程序至开发板观察运行情况。


二、用 Verilog 语言的结构化描述设计

 - 1、打开 vivado, 新建工程 shiyan2-2。
- 2、导入 IP 核。




3、调用 IP 核

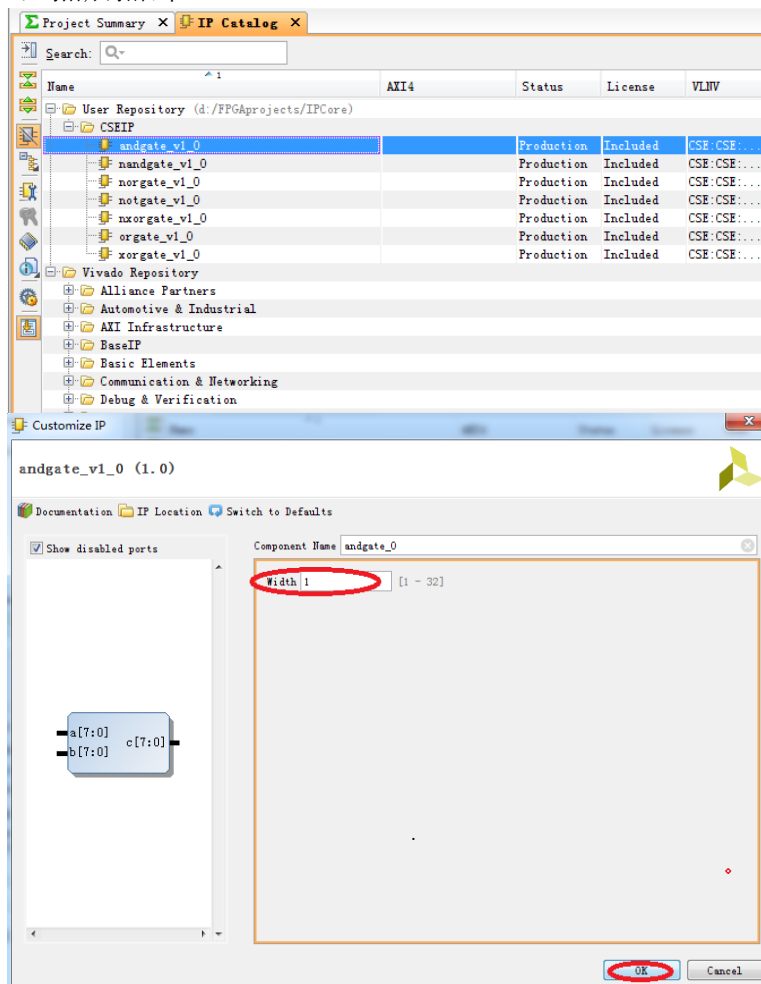
- 1) 点击 Project Manager 下的 IP Catalog，在如图所示的窗口中双击 andgate_v1_0（图中高亮部分），在弹出的窗口中设置数据宽度为 1，然后点击 OK。



 
弹出如下图所示的 Generate Output Products 窗口。点击 Generate。



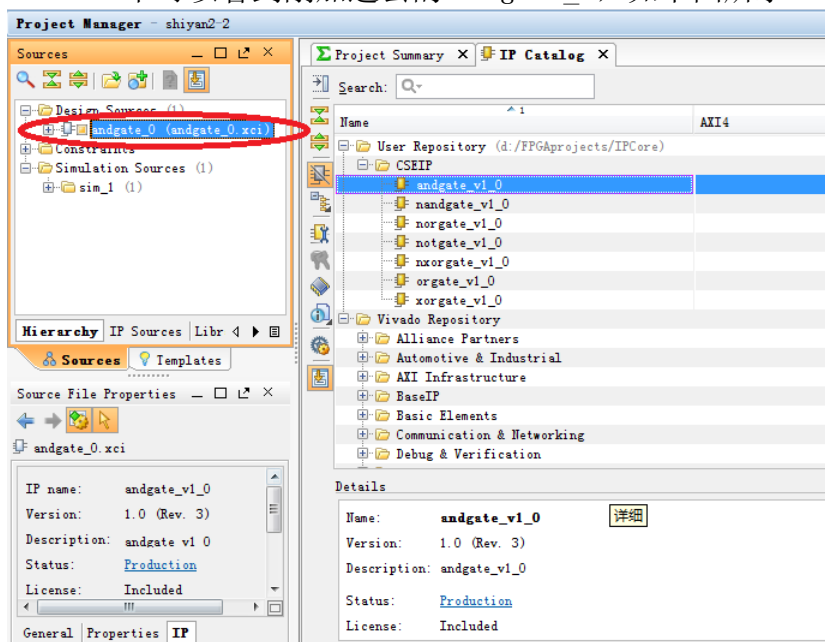注：如果此时弹出系统安全警告，选择允许 vivado 相关程序的运行。在随后弹出的对话框中点击 OK。此时我们在 Project Manager 的 Sources 中可以看到刚加进去的 andgate_0，如下图所示。



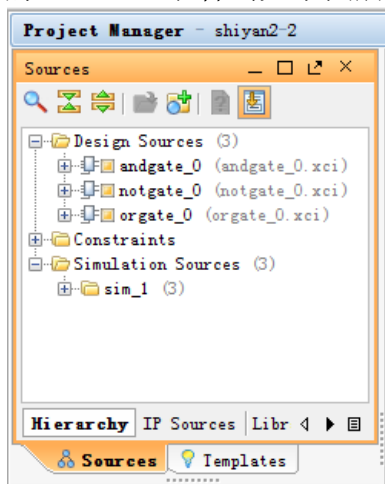按照此方法再设置或门和非门。设置完后可以在 Project Manager 的 Sources 中看到如下图所示的情况。




4、创建设计文件（mux2x1verilog.v）

添加设计文件并编写 mux2x1verilog 模块。


```
module mux2x1verilog(  
    input a,  
    input b,  
    input s,  
    output c  
);  
    wire a1,b1,sel;  
    notgate_0 u0 (.a(s),.c(sel));  
    andgate_0 u1 (.a(a),.b(sel),.c(a1));  
    andgate_0 u2 (.a(s),.b(b),.c(b1));  
    orgate_0 u3 (.a(a1),.b(b1),.c(c));  
endmodule
```

 5、添加仿真文件，并进行行为仿真验证其逻辑正确性


```
module mux2x1_sim();  
    // input  
    reg a=0;  
    reg b=1;  
    reg s=0;  
    //output  
    wire c;  
    mux2x1verilog u(.a(a),.b(b),.s(s),.c(c));  
    initial begin  
        #200 s=1;  
    end  
endmodule
```



6、RTL 分析，与 Block Design 设计的电路吻合。

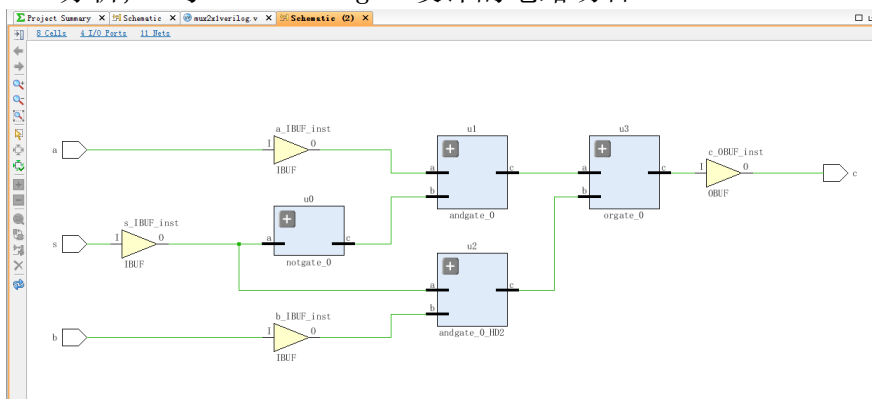

7、综合，然后进行时序仿真，观察结果。

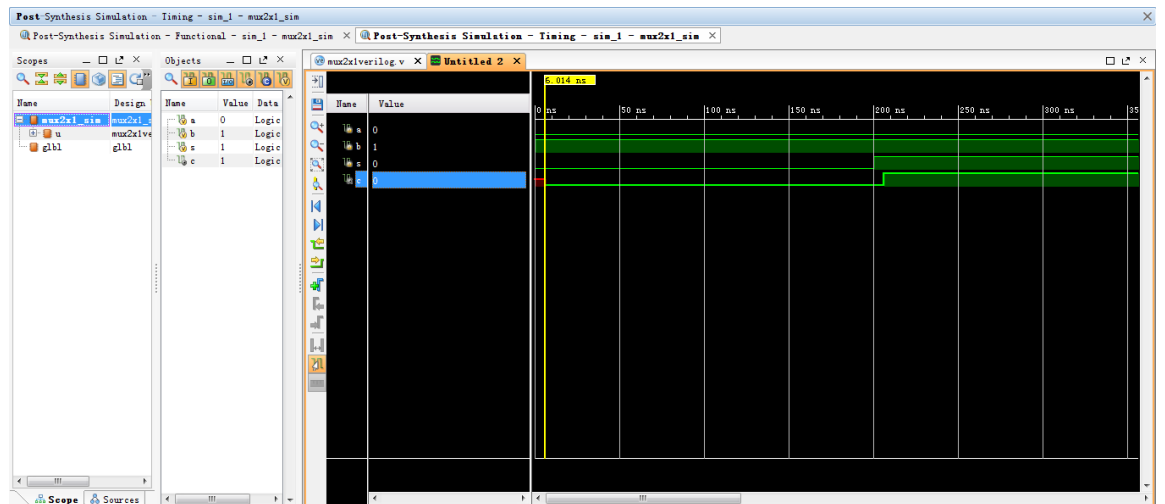

8、实现、管脚分配、下载程序至开发板观察运行情况。

三、用 Verilog 语言的行为描述设计

1、打开 vivado, 新建工程 shiyan2-3。


2、创建设计文件 (mux2x1verilog.v)

添加设计文件并编写 mux2x1verilog 模块。


```
module mux2x1verilog(
    input a,
    input b,
    input s,
    output c
);
    assign c = (a&~s) | (b&s);
endmodule
```

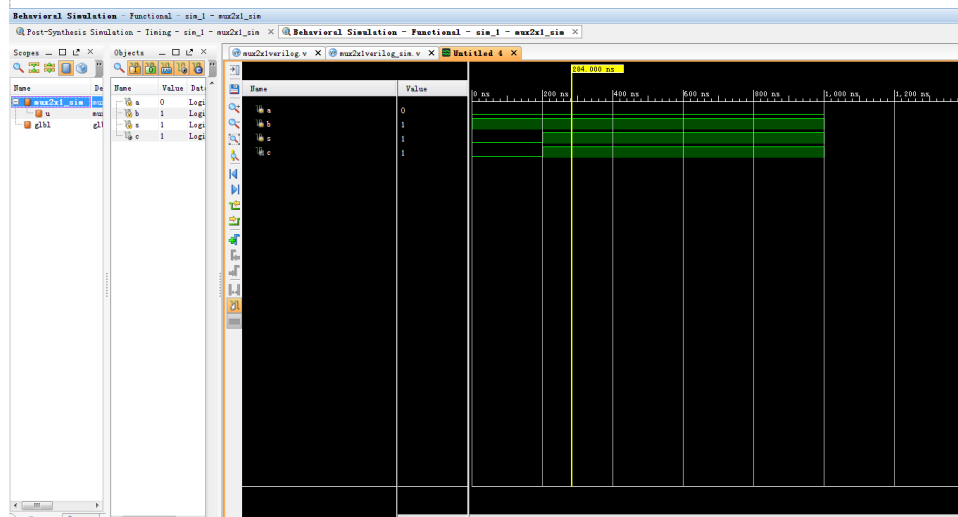3、添加仿真文件，并进行行为仿真验证其逻辑正确性


```
module mux2x1_sim();
    // input
    reg a=0;
    reg b=1;
    reg s=0;
    //output
    wire c;
    mux2x1verilog u(.a(a),.b(b),.s(s),.c(c));
    initial begin
        #200 s=1;
    end
endmodule
```



4、RTL 分析，与设计代码吻合，没有调用 IP 核。

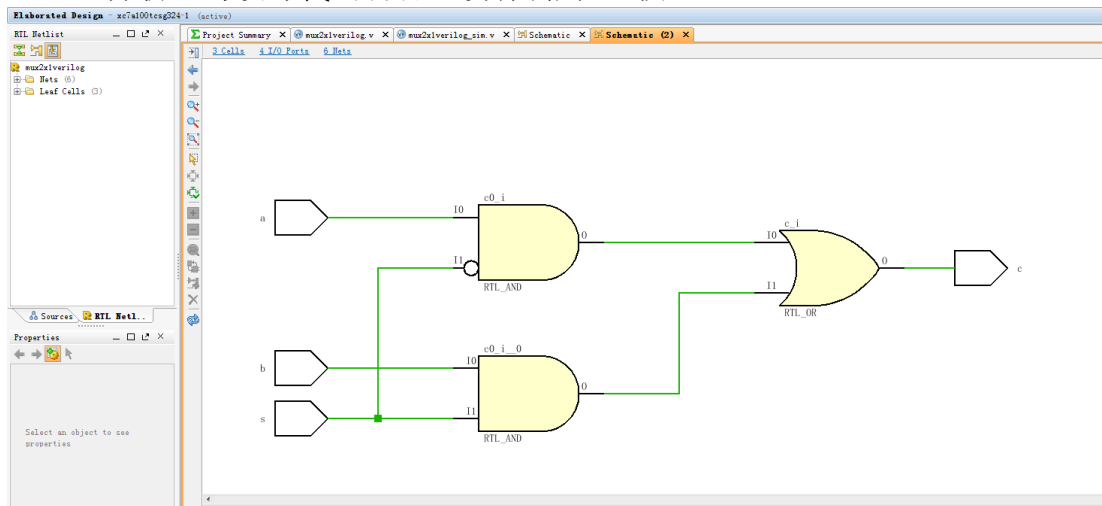

5、综合，然后进行时序仿真，观察结果。

 

6、实现、管脚分配、下载程序至开发板观察运行情况。